



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY



# 计算机组成原理

## 第三章：计算机中的运算

中山大学计算机学院  
陈刚

2022年秋季

# 本讲内容

## □ 基本运算


- 加法和减法

- 位操作

## □ 乘法运算

## □ 除法运算

## □ 浮点运算

 


# 从十进制乘法谈起

□ 十进制乘法，例：

				2	4	5	
				6	7	3	
				7	3	5	
$M_0 = A \times B_3$							
$M_1 = A \times B_2$	1	7	1	5			
$M_2 = A \times B_1$	1	4	7	0			
$A \times B$	1	6	4	8	8	5	

 位积  $A \times B_i$   
 $A \times B = 164885$



## □ 二进制乘法，例：

# 逻辑与

$$AXB = 10001111$$

# 二进制乘法

计算机中怎么实现?

					1	1	0	1
				X	1	0	1	1
$M_0 = A \& B_4$	0	0	0	0	1	1	0	1
$M_1 = A \& B_3$	0	0	0	1	1	0	1	0
$M_2 = A \& B_2$	0	0	0	0	0	0	0	0
$M_3 = A \& B_1$	0	1	1	0	1	0	0	0
<b>AXB</b>	1	0	0	0	1	1	1	1


手工运算过程

位积  $A \times B_i$

$AXB = 10001111$

问题:

 1. 加法器只有两个输入端, 无法支持多路输入!
2. 需要 $2n+1$ 位加法器, 不能有效利用全加器操作!



# 二进制乘法

加法器只需要两个输入端分别输入部分积 $P_i$ 以及位积 $M_i$ ，避免了需要加法器拥有多个输入端的问题

[illegible]

## 改进方案1:

# 二进制乘法

能否等同于部分积右移1位?

$$M_0 = A \times B_4 \quad P_1 = P_0 + M_0$$

$$M_1 = A \times B_3 \quad P_2 = P_1 + M_1$$

$$M_2 = A \times B_2 \quad P_3 = P_2 + M_2$$

$$M_3 = A \times B_1 \quad P_4 = P_3 + M_3$$

**AXB**

只需要n+1位加法器

$$\begin{array}{r} 1101 \\ \times 1011 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 1101 \\ 1101 \\ \hline \end{array}$$


1 0 0 1 1

改进方案2:




# 第一种无符号移位-加法乘法器

先了解正数的乘法

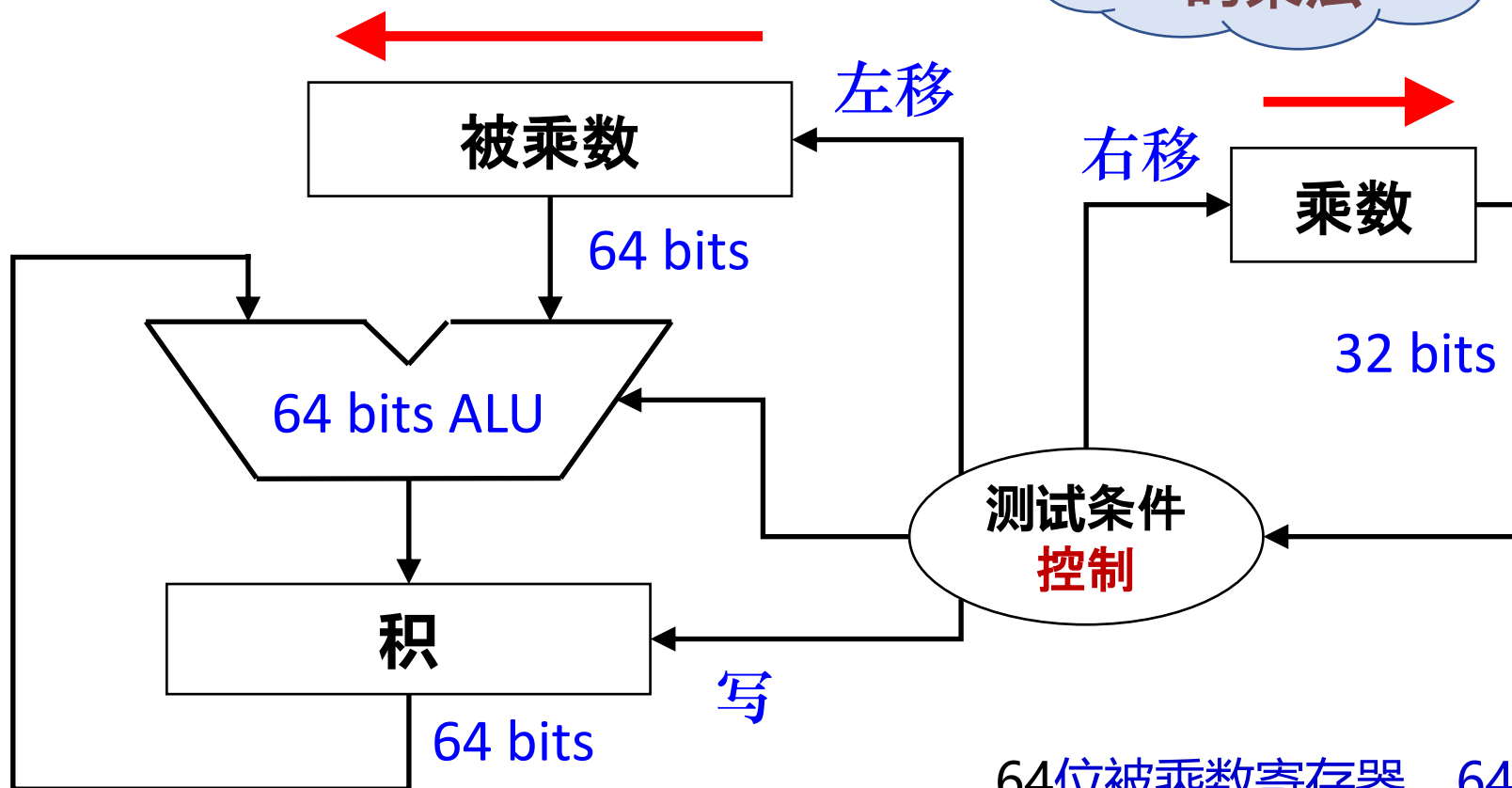


64位被乘数寄存器、64位  
ALU、64位乘积寄存器、  
32位乘数寄存器

乘法器 = 数据通路 + 控制

 




# 第一种乘法算法

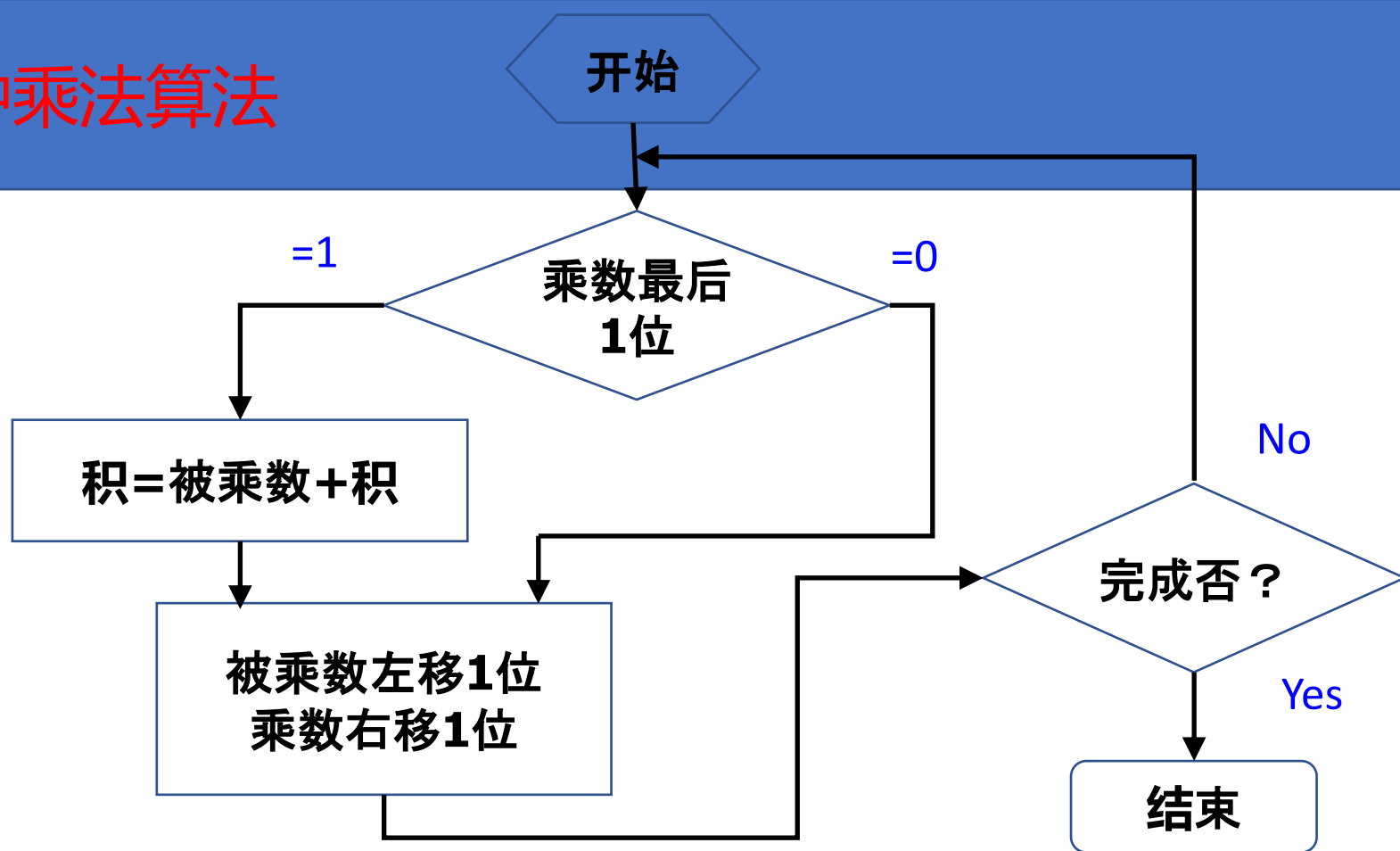

❑ Requires 32 iterations ( Addition Shift Comparison )

❑ Almost 100 cycles

❑ Very big, Too slow!

 

# Multiply example using algorithm in Figure 3.5.


Iteration	Step	Multiplier	Multiplicand	Product
0	Initial values	001 <u>1</u>	0000 0010	0000 0000
1	1a: $1 \Rightarrow \text{Prod} = \text{Prod} + \text{Mcand}$	0011	0000 0010	0000 0010
	2: Shift left Multiplicand	0011	0000 0100	0000 0010
	3: Shift right Multiplier	000 <u>1</u>	0000 0100	0000 0010
2	1a: $1 \Rightarrow \text{Prod} = \text{Prod} + \text{Mcand}$	0001	0000 0100	0000 0110
	2: Shift left Multiplicand	0001	0000 1000	0000 0110
	3: Shift right Multiplier	000 <u>0</u>	0000 1000	0000 0110
3	1: $0 \Rightarrow$ No operation	0000	0000 1000	0000 0110
	2: Shift left Multiplicand	0000	0001 0000	0000 0110
	3: Shift right Multiplier	000 <u>0</u>	0001 0000	0000 0110
4	1: $0 \Rightarrow$ No operation	0000	0001 0000	0000 0110
	2: Shift left Multiplicand	0000	0010 0000	0000 0110
	3: Shift right Multiplier	0000	0010 0000	0000 0110

# 第一种乘法的启示


- ❑ 每个周期 1个时钟  $\Rightarrow$  每次乘法大约100 (32 3) 个时钟
  - 乘法与加法的出现频率比 5:1  $\sim$  100:1
- ❑ 64位被乘数中 1/2的位数 总是为 0  $\Rightarrow$  使用64位加法器, 太浪费 !!!
- ❑ 用乘积右移 替代 被乘数左移?
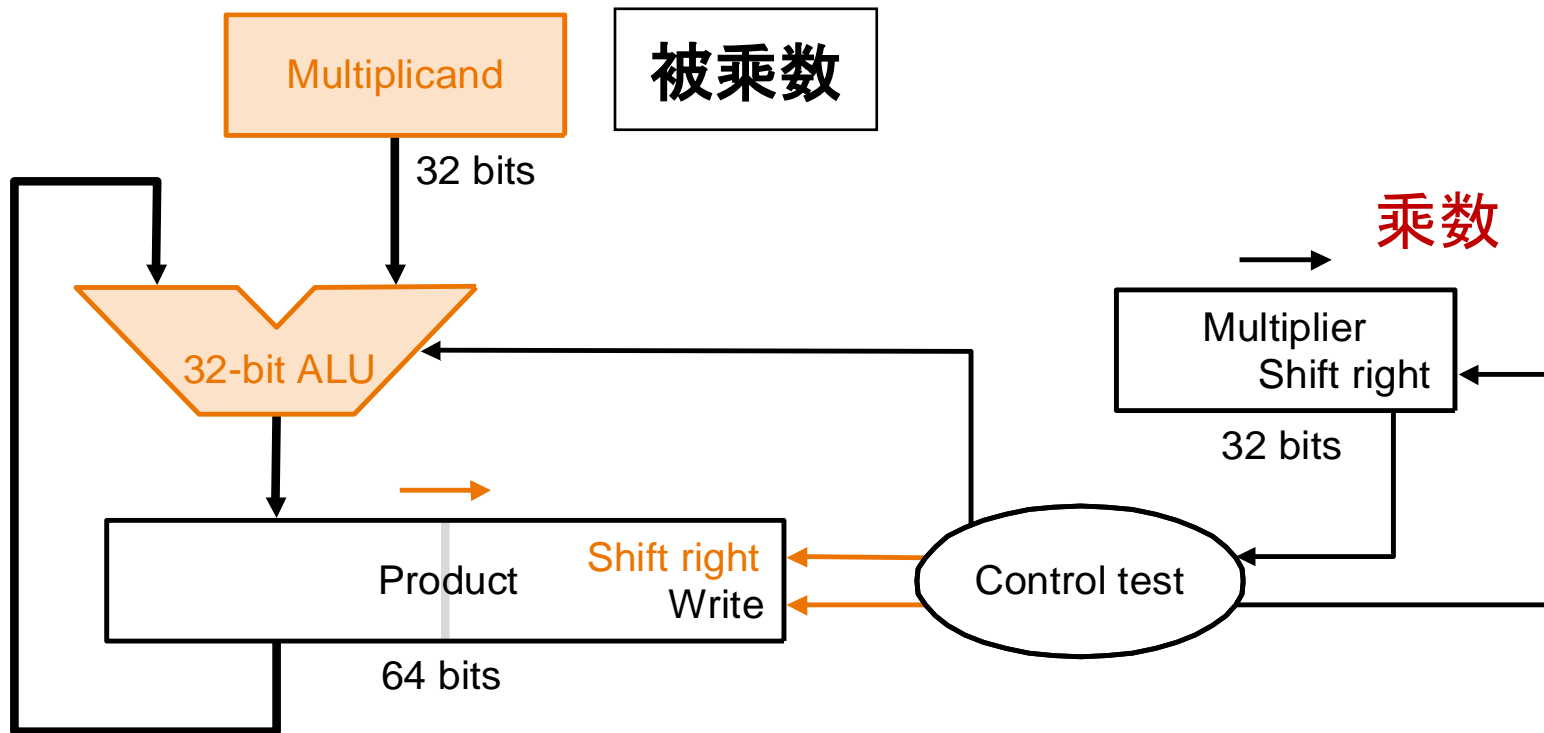
# Multiplier V2-- Logic Diagram

- Diagram of the V2 multiplier
- Only **left half of product register is changed**



32位被乘数寄存器、32位ALU、64位乘积寄存器、32位乘数寄存器

 

# Example for second version

Iteration	Step	Multiplier	Multiplicand	Product
0	Initial	1011	0010	0000 0000
1	Test true shift right	1011 0101	0010	0010 0000 0001 0000
2	Test true shift right	0101 0010	0010	0011 0000 0001 1000
3	Test false shift right	0010 0001	0010	0001 1000 0000 1100
4	Test true shift right	0001 0000	0010	0010 1100 0001 0110

# Multiplier V 3

乘积寄存器浪费的空间 正好与 乘数中无用的空间 相同  
=> 联合使用 乘数寄存器 和 乘积寄存器

□ Further optimization

□ At the initial state the product register contains only '0'


□ The lower 32 bits are simply shifted out

□ Idea:

use these lower 32 bits for the multiplier


0	0	0	1	0	0	0	0				
0	0	0	1	1	0	0	0	0			
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0		
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0

multiplier

 

# 改进的乘法实现硬件

## 第三种乘法硬件

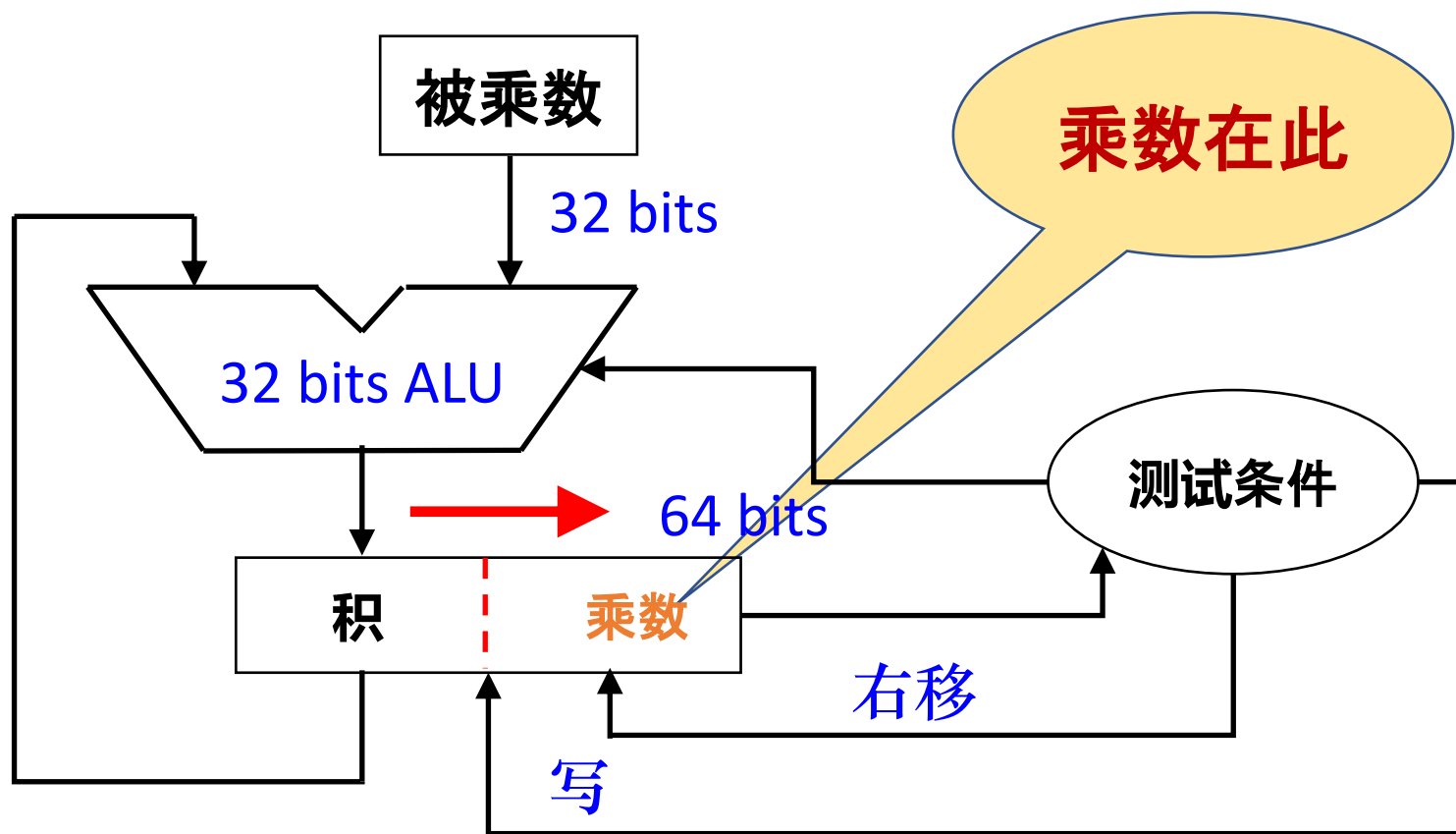


测试乘数最右边的位，当乘数为1时，将乘数和被乘数移位，同时将被乘数与积相加

# Multiply Algorithm (Ver. 3)



- \* Set product register to '0'
- \* Load lower bits of product register with multiplier

Multiplicand	Product
0010	0000 00 <u>11</u>
	0010 00 <u>11</u>
0010	0001 000 <u>1</u>
	0011 000 <u>1</u>
0010	0001 100 <u>0</u>
0010	0000 110 <u>0</u>
0010	0000 0110

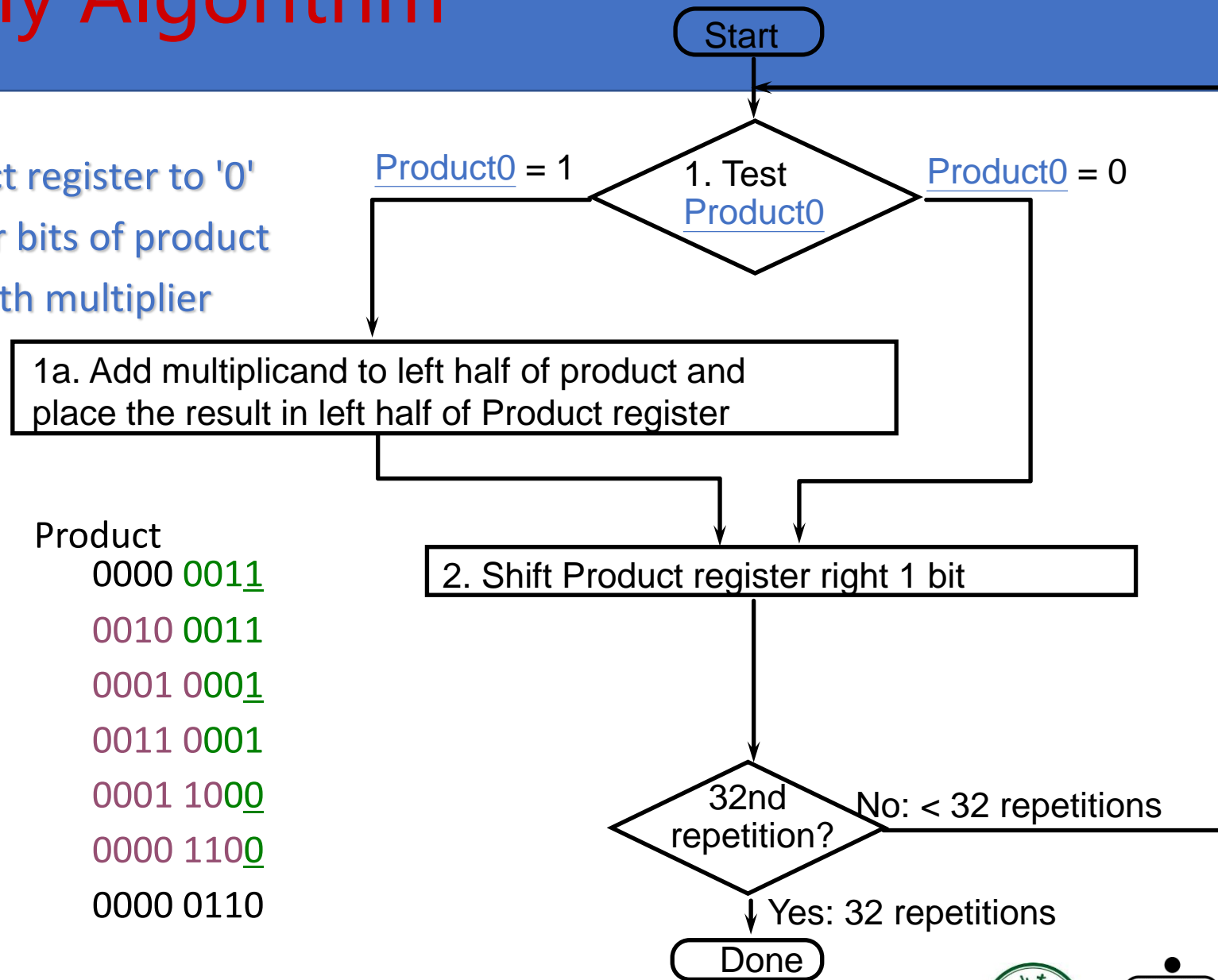



# Final Version

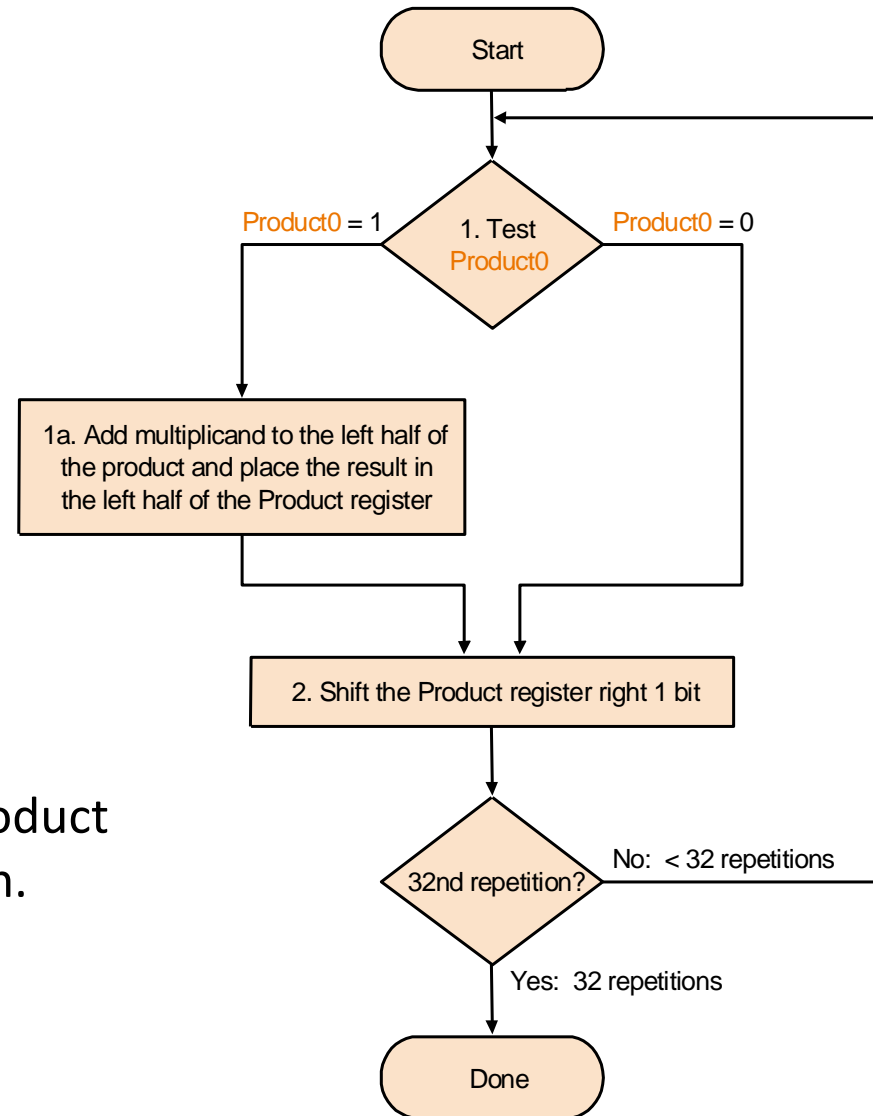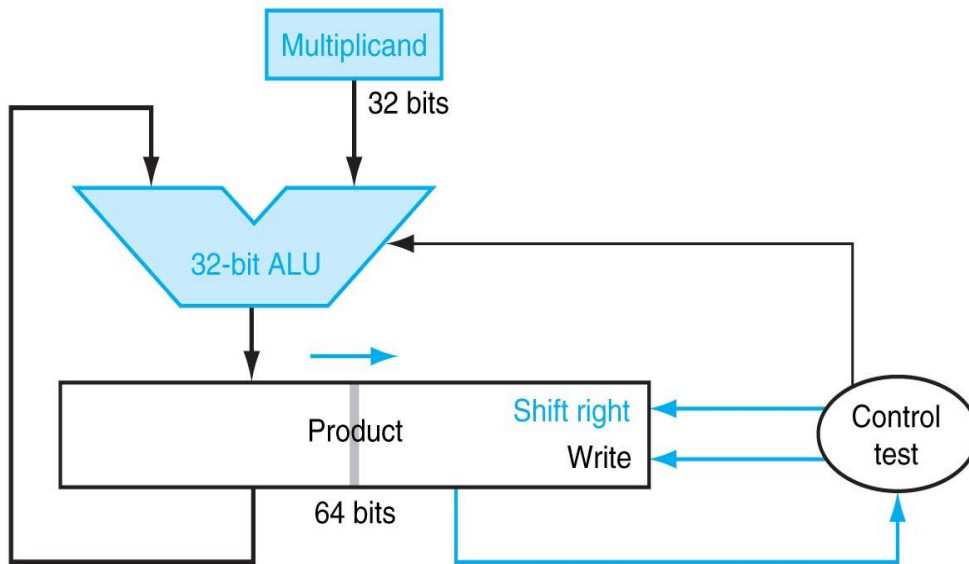


The trick is to use the lower half of the product to hold the multiplier during the operation.

Even More Efficient  
Hardware Implementation!

# Example with V3

- Multiplicand x multiplier: 0001 x 0111

<b>Multiplicand:</b> 0001 <b>Multiplier: x</b> 0111		Shift out	
	0000 <b>0111</b>		#Initial value for the <b>product</b>
1	000 <b>1</b> 0111		#After adding 0001, Multiplier=1
	0000 <b>1011</b>	1	#After shifting right the product one bit
	0001		
2	000 <b>1</b> 1011		#After adding 0001, Multiplier=1
	0000 <b>1101</b>	1	#After shifting right the product one bit
	0001		#After adding 0001, Multiplier=1
3	000 <b>1</b> 1101		
	0000 <b>1110</b>	1	#After shifting right the product one bit
	0000		
4	0000 <b>1110</b>		#After adding 0001, Multiplier=0
	00000111	0	#After shifting right the product one bit

 

# Signed Multiplication

有符号数乘法如何?


- 简单地策略是 假设两个源操作数都是正数, 在运算结束时再对乘积进行修正 (不算符号位, 运算31步)

- 使用补码

- 需要对部分乘积进行符号扩展, 在最后再进行减法

Better Version:

 - Use the unsigned multiplication hardware
- When shifting right, **extend the sign** of the product
- If multiplier is negative, the **last step** should be a **subtract**



# Signed Multiplication (Pencil & Paper)

□ Case 1: Positive Multiplier  $v = -2^{n-1}b_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} 2^i b_i$

Multiplicand  $1100_2 = -4$   
Multiplier  $\times 0101_2 = +5$

Sign-extension {  $\rightarrow 11111100$   
 $\rightarrow 111100$

Product  $11101100_2 = -20$

If multiplier is negative, the last step should be a

□ Case 2: Negative Multiplier subtract

Multiplicand  $1100_2 = -4$   
Multiplier  $\times 1101_2 = -3$


(1100) 补码

= 0100

Sign-extension {  $\rightarrow 11111100$   
 $\rightarrow 111100$   
 $\rightarrow 0100$  (2's complement of 1100)

减1100等于加0100

Product  $00001100_2 = +12$



 


# Sequential Signed Multiplier

□ ALU produces 32-bit result + Sign bit

□ Check for overflow

 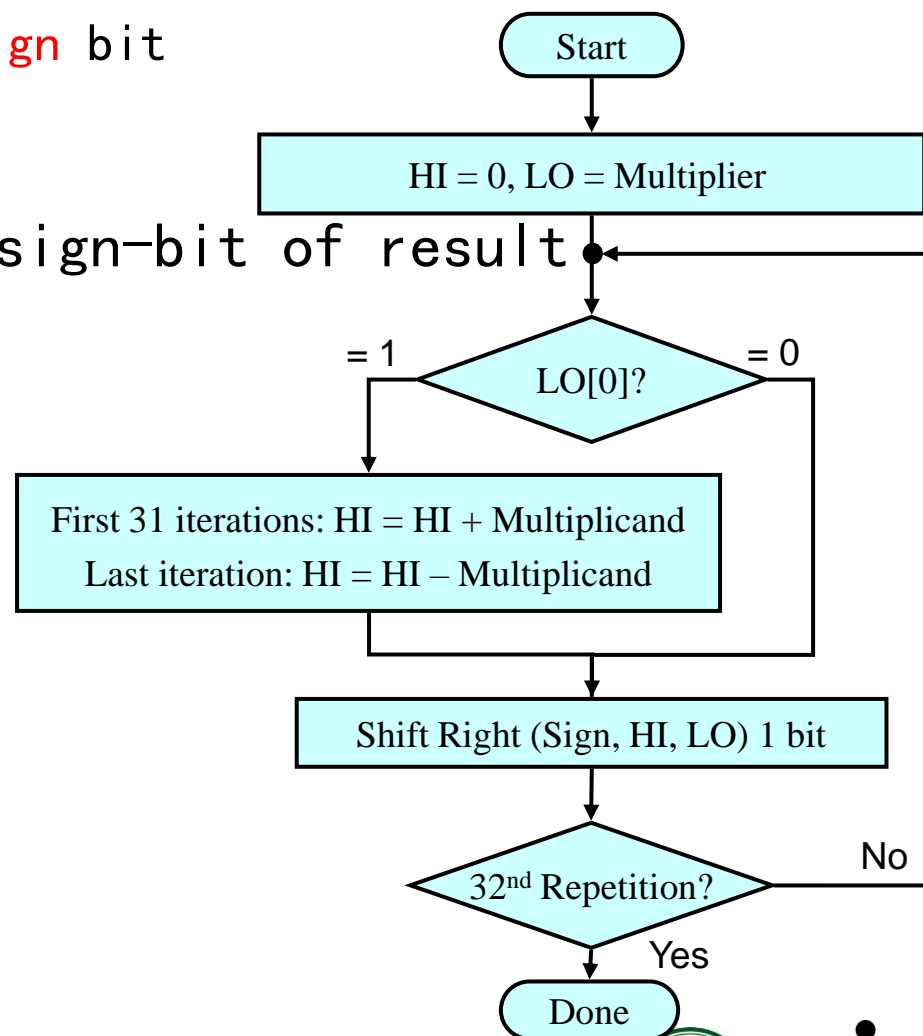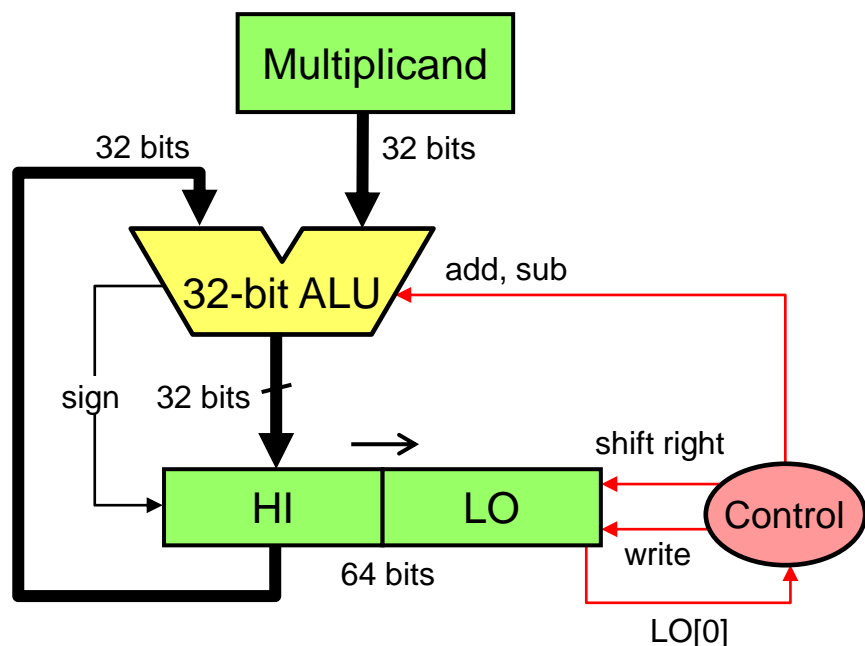□ No overflow → Extend sign-bit of result



# Signed Multiplication Example

- Consider:  $1100_2 (-4) \times 1101_2 (-3)$ , Product =  $00001101_2$
- Check for overflow: No overflow → Extend sign bit
- Last iteration: add 2's complement of Multiplicand

Iteration		Multiplicand	Sign	Product = HI, LO
0	Initialize (HI = 0, LO = Multiplier)	1 1 0 0		0 0 0 0 1 1 0 1
1	LO[0] = 1 ⇒ ADD		1	1 1 0 0 1 1 0 1
	Shift (Sign, HI, LO) right 1 bit	1 1 0 0		1 1 1 0 0 1 1 0
2	LO[0] = 0 ⇒ Do Nothing			
	Shift (Sign, HI, LO) right 1 bit	1 1 0 0		1 1 1 1 0 0 1 1
3	LO[0] = 1 ⇒ ADD		1	1 0 1 1 0 0 1 1
	Shift (Sign, HI, LO) right 1 bit			1 1 0 1 1 0 0 1
4	LO[0] = 1 ⇒ SUB (ADD 2's compl)		0	0 0 0 1 1 0 0 1
	Shift (Sign, HI, LO) right 1 bit			0 0 0 0 1 1 0 0

# 并行乘法器


早期的计算机中采用串行的1位乘法方案，即多次执行“**加--移位**”操作来实现。这种方法硬件简单，但速度太低，不能满足科学技术对高速乘法所提出的要求。自从大规模集成电路问世以来，高速的单元阵列乘法器应运而生，出现了各种形式的流水式阵列乘法器，它们属于**并行乘法器**。

设两个**不带符号**的二进制整数

$$A = a_{m-1} \dots a_1 a_0$$

$$B = b_{n-1} \dots b_1 b_0$$
 
$$\text{则二进制乘积 } P = ab = (\sum a_i 2^i)(\sum b_j 2^j) = \sum \sum (a_i b_j) 2^{i+j}$$



# 阵列乘法器

## ❖ 基本思路

若将所有的 $a_i b_j$ 都一起算出来，剩下的就是带进位位的加法求和。这种乘法器要实现 $n$ 位\*  $n$ 位时，需要 $n(n-1)$ 个全加器和 $n$  个“与” 门。

➤ 以 4 位无符号数为例

■ 手工计算：  $15 \times 11 = 165$

被乘数 1111

乘数  $\times 1011$

1111

1111

0000

+ 1111

积 10100101


	a3	a2	a1	a0
$\times$	b3	b2	b1	b0
	a3·b0	a2·b0	a1·b0	a0·b0
	a3·b1	a2·b1	a1·b1	a0·b1

	a3·b2	a2·b2	a1·b2	a0·b2
--	-------	-------	-------	-------

	+ a3·b2	a2·b2	a1·b2	a0·b2
--	---------	-------	-------	-------

p7	p6	p5	p4	p3	p2	p1	p0
----	----	----	----	----	----	----	----

其中  $C_{ij} = A_i B_j$

 




# (4) 乘法器

## ALU电路设计


### ■ 阵列乘法器(并行乘法器)——方案

 

# 阵列乘法 ALU电路设计

$$1111 \times 1011$$

$$= 10100101$$

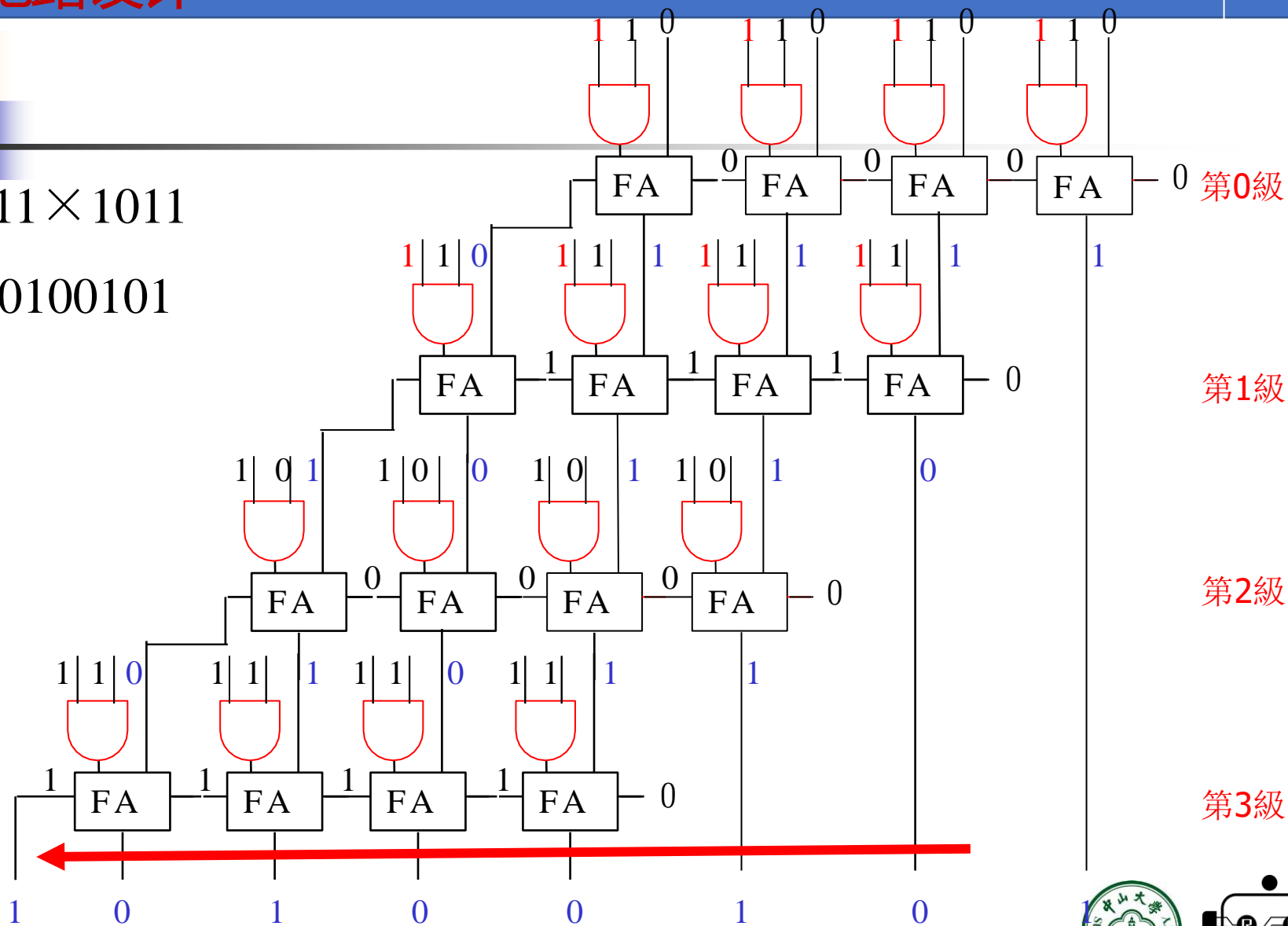

# 阵列乘法存在的问题


## ALU电路设计

### ■ 存在的问题:

- 第0级的加法没有必要
- 每一级加法采用串行进位，速度受到影响
 
### ■ 改进措施：采用CSA——保存进位加法器(Carry Save Adder)


- CSA输出每一位相加的部分和，同时将每一位的进位保存下来，作为一个输出结果供下一级加法器来处理，而不是向同一级的下一位进位
- 由于CSA不存在同级每个位之间的串行进位，所以能以更快的速度得到进位和部分和



# 乘法

 
## ALU电路设计

- 从结构和逻辑上看，1位CSA就是一个1位全加器
- 采用CSA构造阵列乘法器，前面几级采用不考虑进位的CSA，最后一级采用常规的进位传播加法器CPA(Carry Propagate Adder)产生最后的乘积结果
- CPA可以采用串行进位加法器，也可以采用先行进位加法器



# ALU电路设计

## 乘法器

 


# ALU电路设计

## 乘法器


1111 × 1011

= 10100101

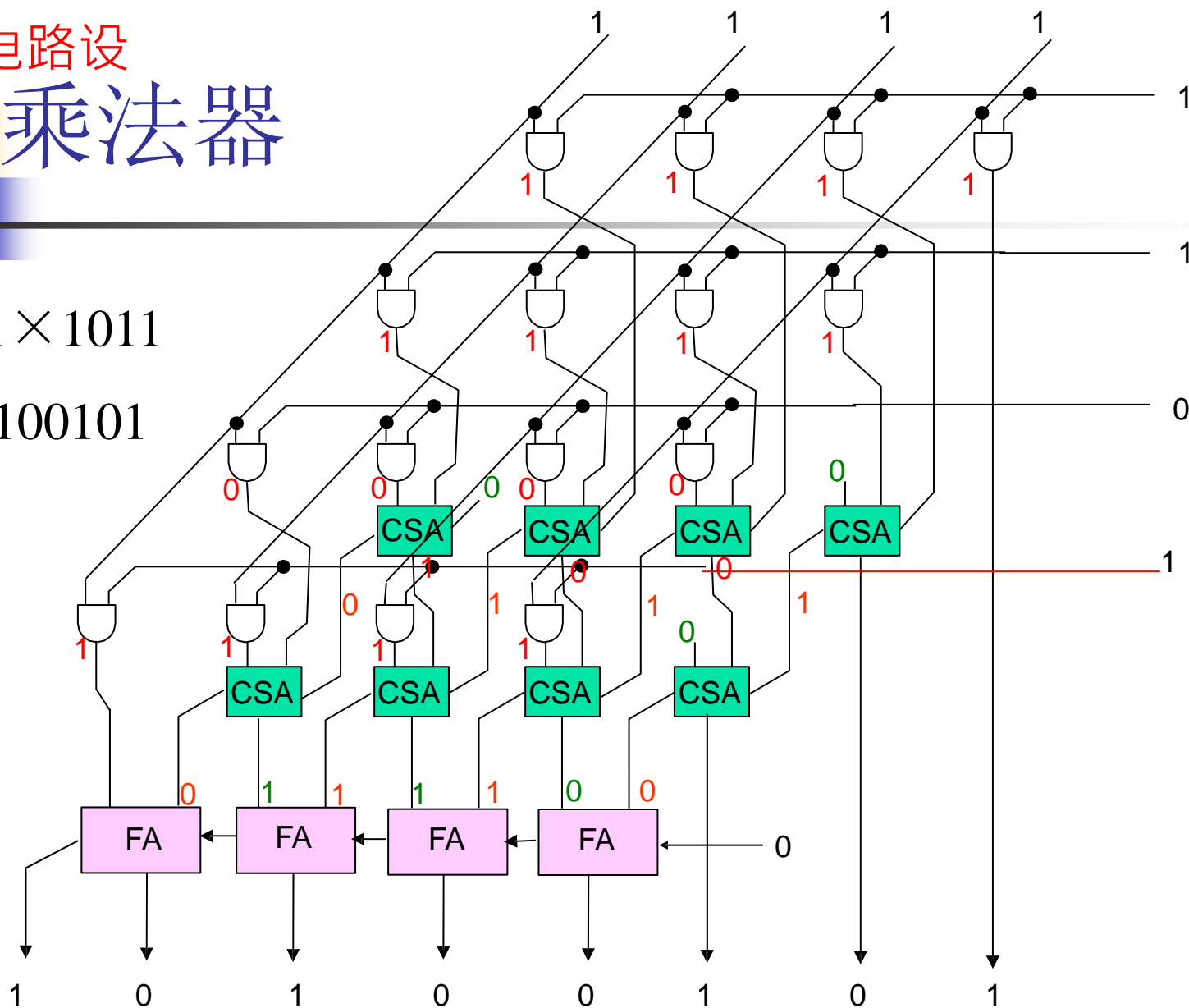
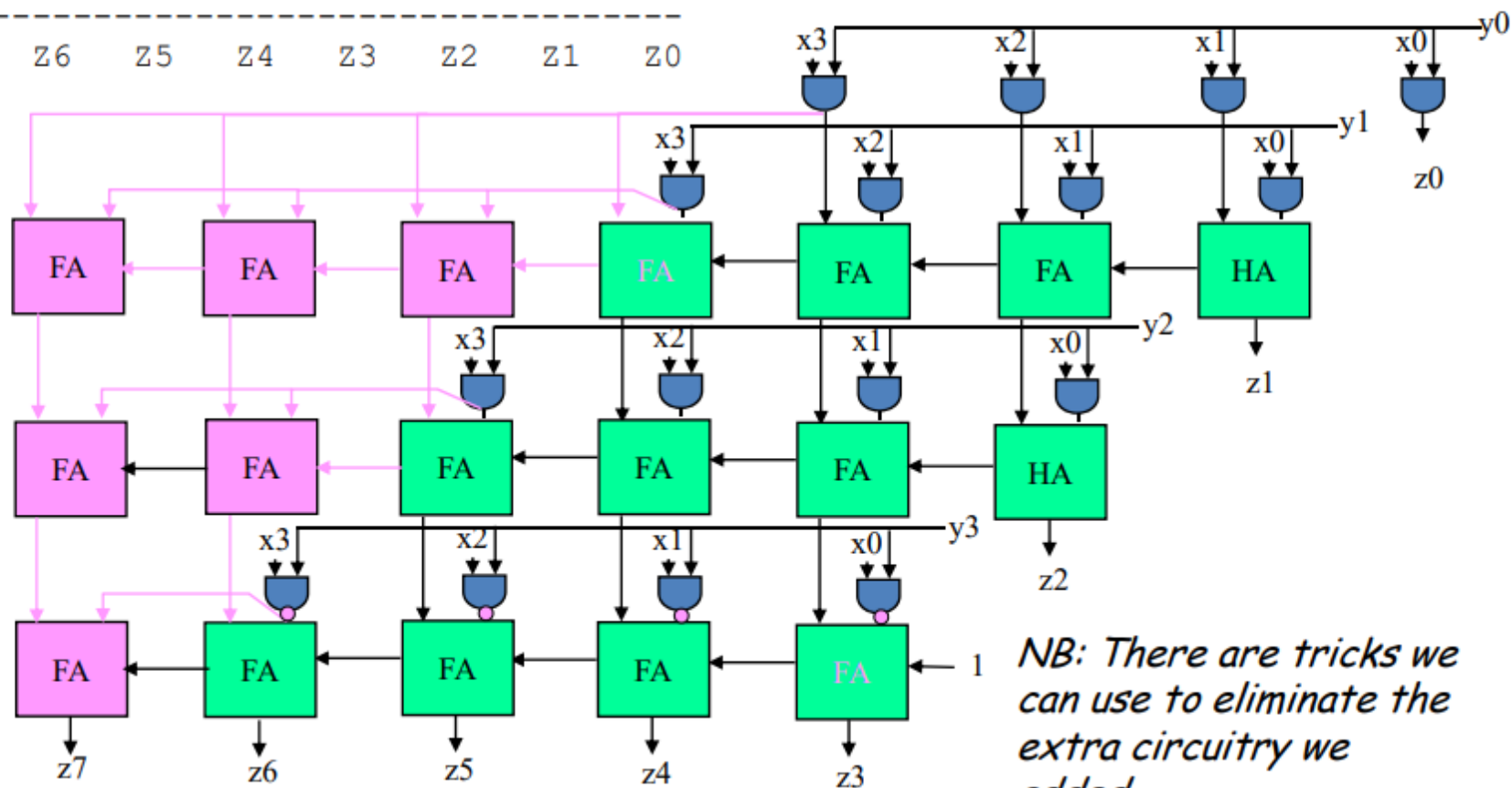
# Combinational Multiplier (signed!)

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 & X3 & X2 & X1 & X0 \\
 * & Y3 & Y2 & Y1 & Y0 \\
 \hline
 X3Y0 & X3Y0 & X3Y0 & X3Y0 & X3Y0 & X2Y0 & X1Y0 & X0Y0 \\
 + & X3Y1 & X3Y1 & X3Y1 & X3Y1 & X2Y1 & X1Y1 & X0Y1 \\
 + & X3Y2 & X3Y2 & X3Y2 & X2Y2 & X1Y2 & X0Y2 & \\
 - & X3Y3 & X3Y3 & X2Y3 & X1Y3 & X0Y3 & & 
 \end{array} \\
 \hline
 \end{array}$$



*NB: There are tricks we can use to eliminate the extra circuitry we added...*

# Multiplication in MIPS

```
mult $t1, $t2           # t1 * t2
```

❑ No destination register: product could be  $\sim 2^{64}$ ;  
need two special registers to hold it

❑ 3-step process:

\$t1    01111111111111111111111111111111

X \$t2    01000000000000000000000000000000


00011111111111111111111111111111 11000000000000000000000000000000

Hi

Lo

mfhi \$t3    \$t3    00011111111111111111111111111111

 mflo \$t4    \$t4    11000000000000000000000000000000







//hi lo寄存器

```
reg [31:0] hi;  
reg [31:0] lo;  
wire Write_hi,Write_lo;
```

```
//always@(inst[31:26],inst[5:0])  
always@(negedge clkin)  
begin  
    if(inst[31:26]==6'b000000&&inst[5:0]==6'b011000)  
        begin //mult  
            {hi,lo}=RsData*RtData;  
        end  
    else if(inst[31:26]==6'b000000&&inst[5:0]==6'b011010)  
        begin //div  
            lo=RsData/RtData;  
            hi=RsData%RtData;  
        end  
    else if(inst[31:26]==6'b000000&&inst[5:0]==6'b010001)  
        begin //mthi  
            hi=RsData;  
        end  
    else if(inst[31:26]==6'b000000&&inst[5:0]==6'b010011)  
        begin //mtlo  
            lo=RsData;  
        end  
end
```

 

## 3.4 Division

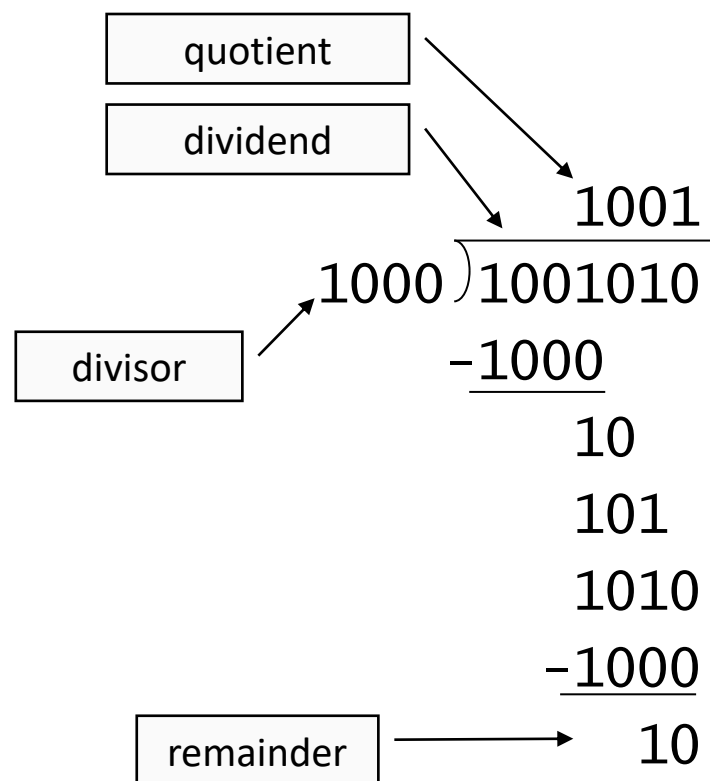


$n$ -bit operands yield  $n$ -bit quotient and remainder

❖ 笔算除法分析:

- ❖ 1. 二进制除法实质是“作被除数（余数）和除数的减法，求新的余数”的过程；
- ❖ 每次上商都是由心算来比较余数（被除数）和除数的大小，确定商为1还是0；
- ❖ 每做一次减法，总是保持余数不动，低位补0，再减去右移后的除数；
- ❖ 商符单独处理。

 
$$\text{被除数} = \text{商} \times \text{除数} + \text{余数}$$



# ❖ 第一种除法算法

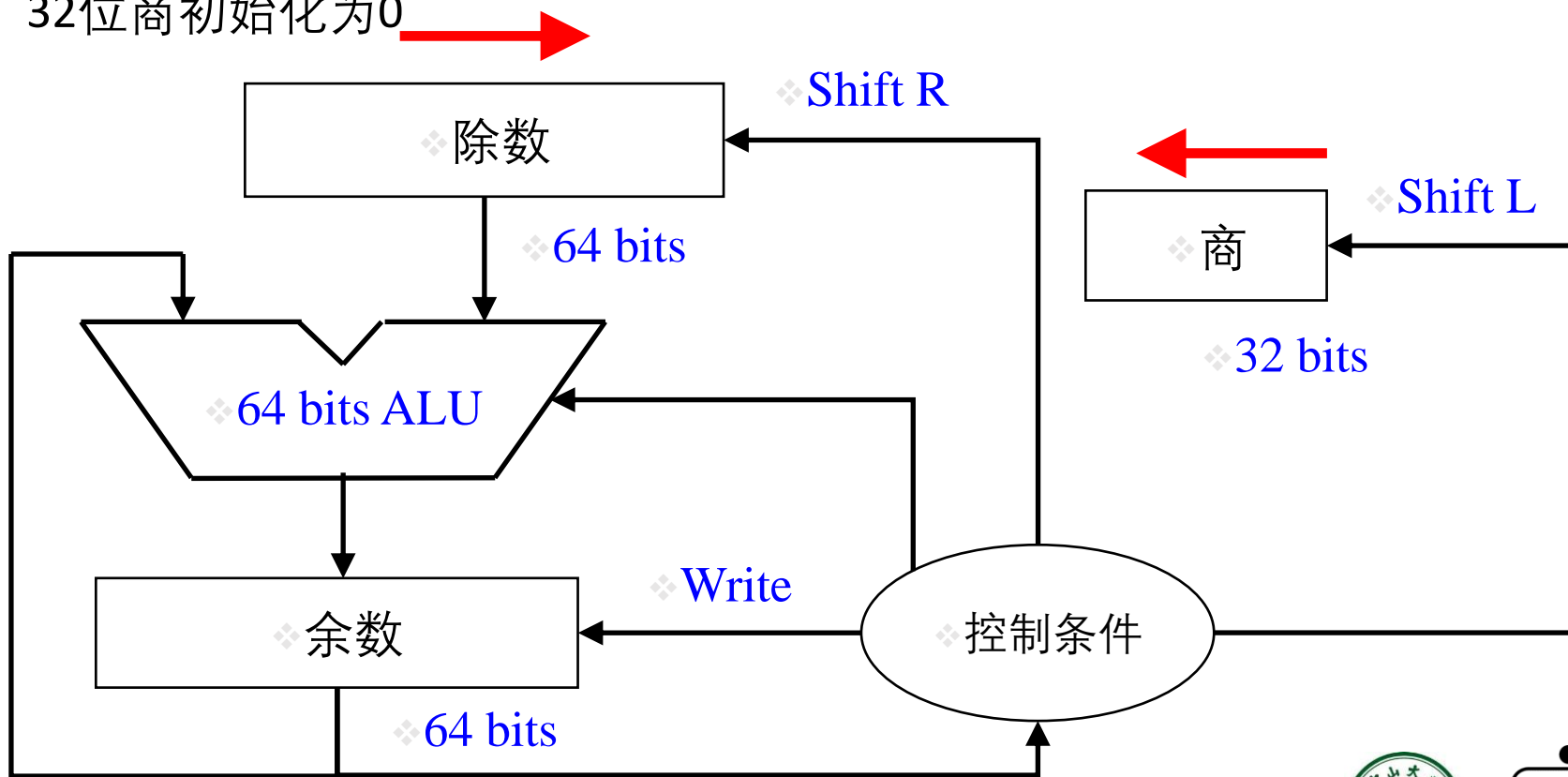
## ■ 32位二进制除法硬件电路

- 32位被除数放在64位余数寄存器的低32位中；
- 32位除数放在64位除数寄存器的高32位，低32位填0
- 32位商初始化为0




# ❖ 除法算法

对  $n$  位 商和余数,  
需要  $n+1$  步.

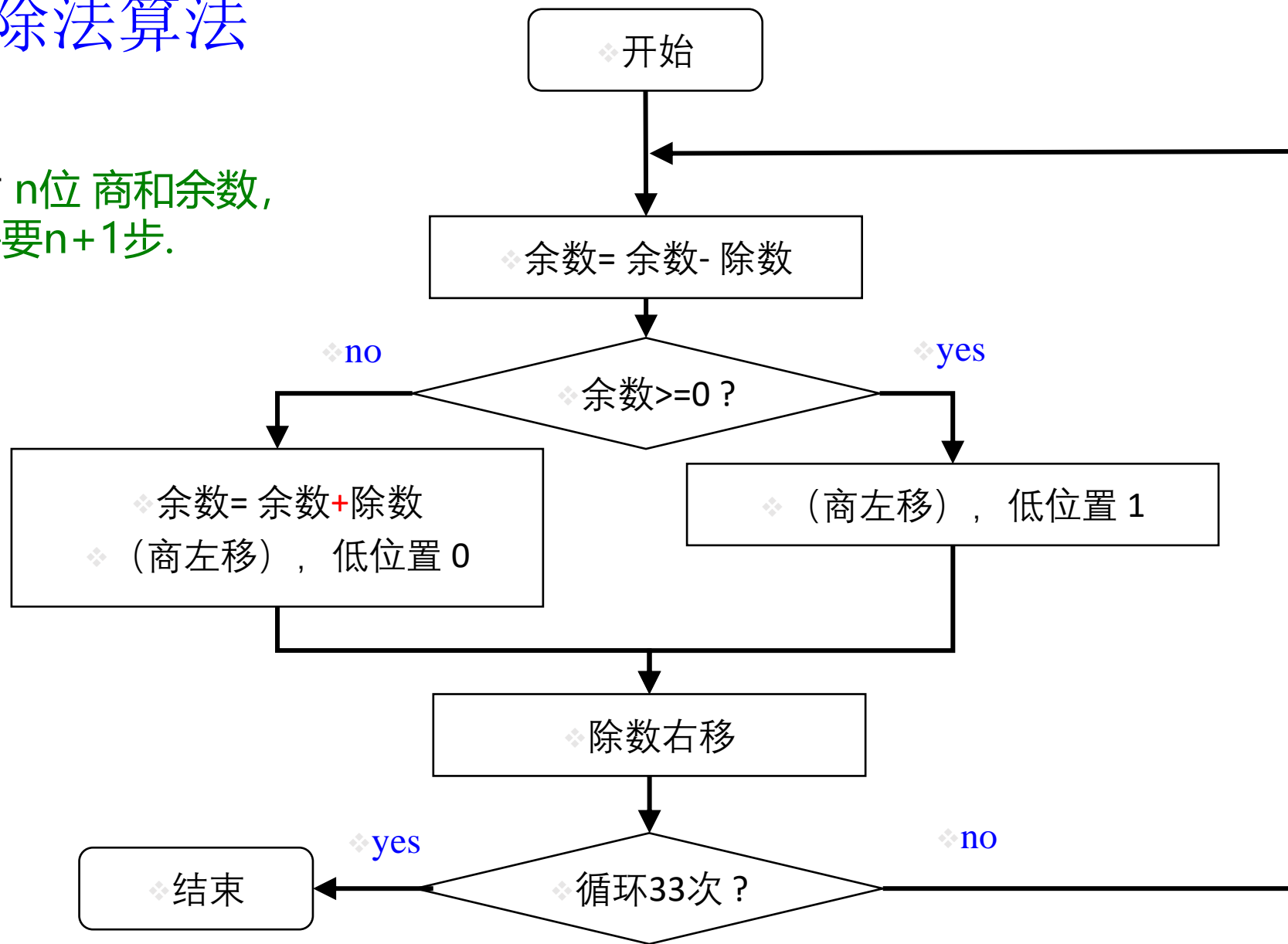


■ 计算:  $\diamond 7_{10} \div 2_{10} = 0111_2 \div 0010_2$

❖ 迭代	❖ 步骤	❖ 商	❖ 除数	❖ 余数
❖ 0	❖ 初始化	❖ 0000	❖ 0010 0000	❖ 0000 0111
❖ 1	❖ 余数=余数-除数	❖ 0000	❖ 0010 0000	❖ 1110 0111
	❖ 余数=余数+除数 ❖ 商左移, LSB置0	❖ 0000	❖ 0010 0000	❖ 0000 0111
	❖ 右移除数	❖ 0000	❖ 0001 0000	❖ 0000 0111
❖ 2	❖ 余数=余数-除数	❖ 0000	❖ 0001 0000	❖ 1110 0111
	❖ 余数=余数+除数 ❖ 商左移, LSB置0	❖ 0000	❖ 0001 0000	❖ 0000 0111
	❖ 右移除数	❖ 0000	❖ 0000 1000	❖ 0000 0111

 

■ 计算:  $\diamond 7_{10} \div 2_{10} = 0111_2 \div 0010_2 \diamond$  (续2)

选代	步骤	商	除数	余数
3	余数=余数-除数	0000	0000 1000	1110 0111
	余数=余数+除数 商左移, LSB置0	0000	0000 1000	0000 0111
	右移除数	0000	0000 0100	0000 0111
4	余数=余数-除数	0000	0000 0100	0000 0011
	商左移, LSB置1	0001	0000 0100	0000 0011
	右移除数	0001	0000 0010	0000 0011

 

■ 计算:  $\diamond 7_{10} \div 2_{10} = 0111_2 \div 0010_2 \diamond$  (续3)


选代	步骤	商	除数	余数
5	余数=余数-除数	0001	0000 0010	0000 0001
	商左移, LSB置1	0011	0000 0010	0000 0001
	右移除数	0011	0000 0001	0000 0001

### 补码恢复余数除法。

除数中 1/2的位数 总是为 0 => 64位加法器的1/2浪费 !!!

❖ 是否可以用 余数左移 替代 除数右移 ?

❖ => 变换次序 到 首先移位 然后再减, 可以减少一次迭代

 

# ALU电路设计


## 除法器

❖ 除数和ALU的宽度减少一半

❖ => 变换次序 到 首先移位 然后再减, 可以减少一次迭代
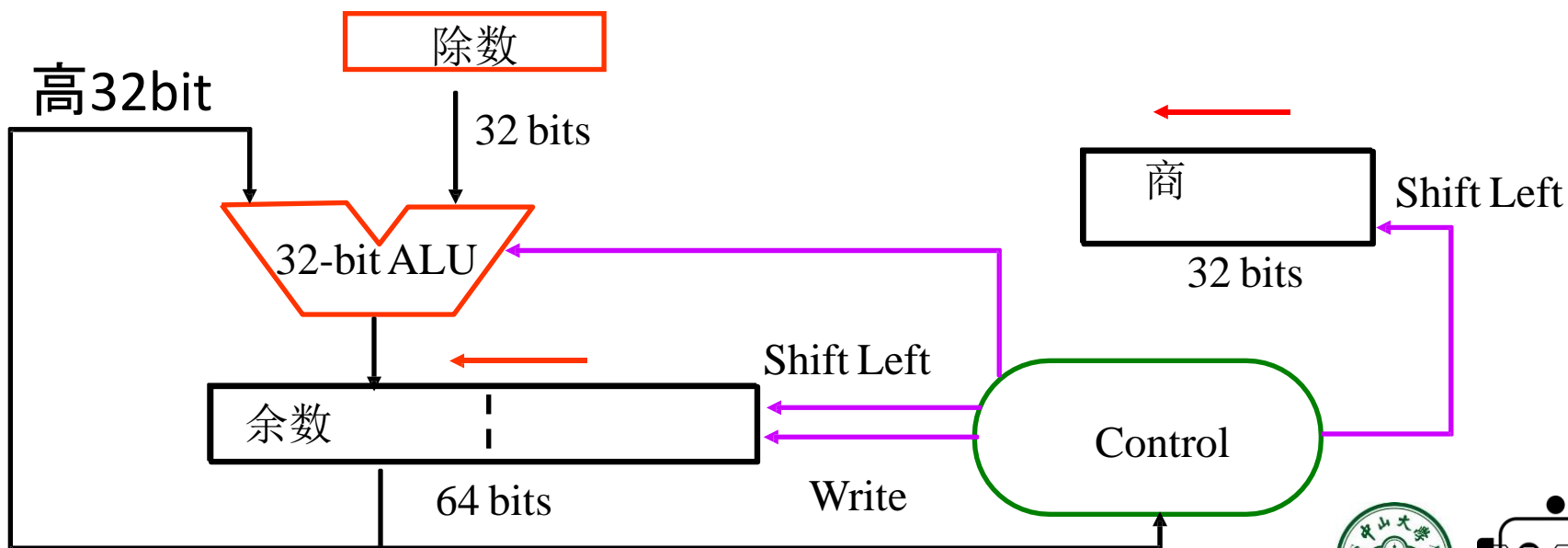
### ■ 串行除法器算法2

- 将除数寄存器向右移位改为余数寄存器向左移位, 除数寄存器保持不变
- 除数寄存器为32位, ALU为32位






# 第二种除法算法 7/2

Remainder	Quotient	Divisor
0000 0111	0000	0010

		Q: 0000	D: 0010	R: 0000 0111
1	1: Shl R 余数左移	Q: 0000	D: 0010	R: 0000 1110
	2: R = R-D 余数减去除数	Q: 0000	D: 0010	R: 1110 1110
	3b: +D, sl Q, 0 余数=余数+除数, 商为0	Q: 0000	D: 0010	R: 0000 1110
2	1: Shl R 余数左移	Q: 0000	D: 0010	R: 0001 1100
	2: R = R-D 余数=余数-除数	Q: 0000	D: 0010	R: 1111 1100
	3b: +D, sl Q, 0	Q: 0000	D: 0010	R: 0001 1100
3	1: Shl R	Q: 0000	D: 0010	R: 0011 1000
	2: R = R-D	Q: 0000	D: 0010	R: 0001 1000
	3a: sl Q, 1 商左移, 商为1	Q: 0001	D: 0010	R: 0001 1000
4	1: Shl R	Q: 0010	D: 0010	R: 0011 0000
	2: R = R-D	Q: 0010	D: 0010	R: 0001 0000
	3a: sl Q, 1	Q: 0011	D: 0010	R: 0001 0000


n = 4 here

3b: 补码恢复余数

 
 
## 第二种除法的启示

- 通过在左移中, 与余数合并, 取消商寄存器
  - 象前面一样, 以左移余数开始.
  - 其后, 由于余数寄存器的移动即可移动左半部的余数, 又可移动右半部的商, 因而每次循环只包括两步.
  - 将两个寄存器联合在一起 和 循环内新的操作次序的导致余数多左移一次
  - 因而, 最后一步必须将这个寄存器左半部中的余数移回




# ALU电路设计

## 除法器

32位除数寄存器、32位ALU、64位  
余数寄存器(没有商寄存器)

### ■ 串行除法器算法3

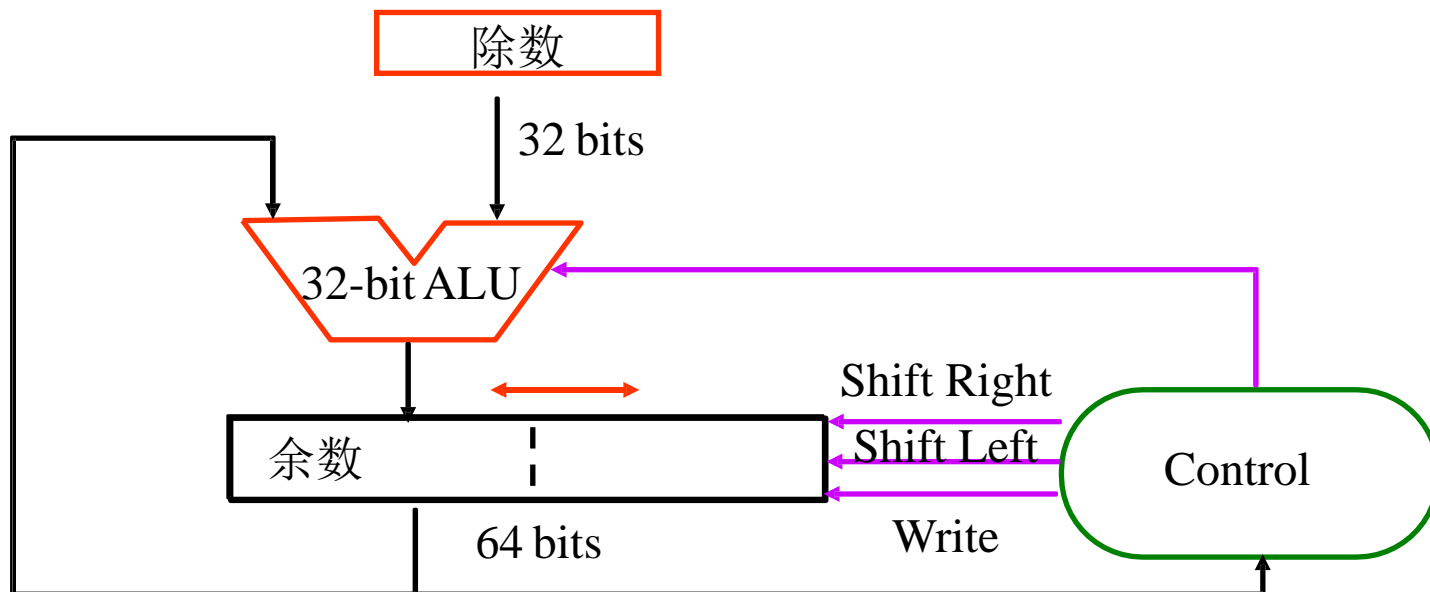


# Algorithm V 3

□ Much the same than the last one

□ Except change of register usage

其他一样，只是商寄存器的使用变化到余数寄存器低位

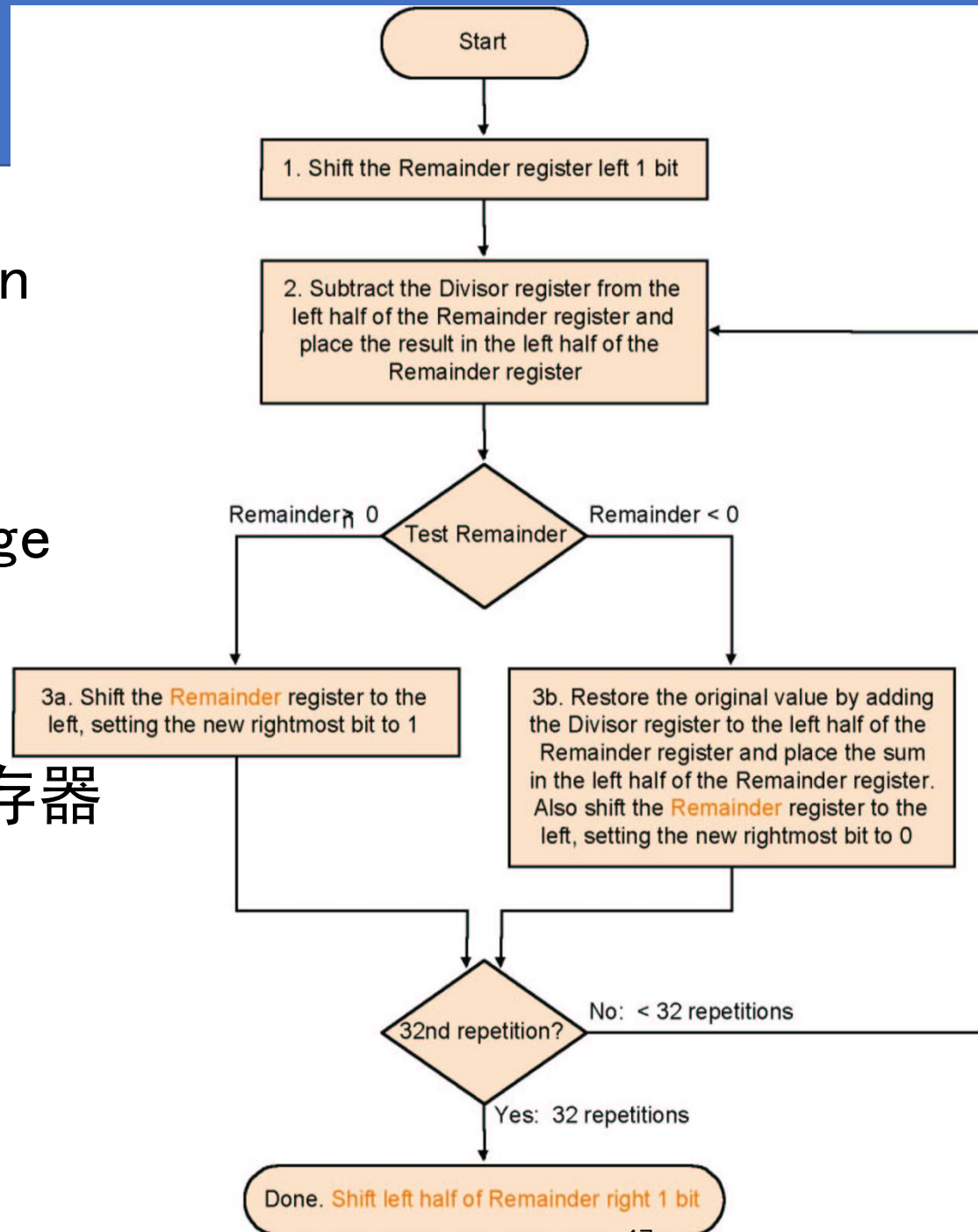

# Example 7/2 for Division V3

Well known numbers: 0000 0111/0010

iteration	step	Divisor	Remainder
0	Initial Values	0010	0000 0111
	Shift Rem left 1	0010	<b>0000 1110</b>
1	1.Rem=Rem-Div	0010	<b>1110 1110</b>
	2b: Rem<0 → +Div, <b>sll R</b> , $R_0=0$	0010	<b>0001 1100</b>
2	1.Rem=Rem-Div	0010	<b>1111 0110</b>
	2b: Rem<0 → +Div, <b>sll R</b> , $R_0=0$	0010	<b>0011 1000</b>
3	1.Rem=Rem-Div	0010	<b>0001 1000</b>
	2a: Rem>0 → <b>sll R</b> , $R_0=1$	0010	<b>0011 0001</b>
4	1.Rem=Rem-Div	0010	<b>0001 0001</b>
	2a: Rem>0 → <b>sll R</b> , $R_0=1$	0010	<b>0010 0011</b>
	Shift left half of Rem right 1 <b>左半部中的余数移回</b>		<b>0001 0011</b>

## 3.4.2 有符号除法


$$\text{被除数} = \text{除数} \times \text{商} + \text{余数}$$

有符号除法: 最简单的方法是记住符号, 进行正数除法, 并根据需要对商和余数进行修正

- 注: 被除数和余数的符号必须相同
- 注: 如果除数和被除数的符号不同, 商为负

商有可能很大: 如果一个64位整数除以 1, 那么商就为 64 位 (称为 “饱和” : saturation)

 如果余数不与被除数符号一致, 会产生被除数和除数的符号不同, 商的绝对值得到不同的结果。



# Signed division

■ Keep the signs in mind for Dividend and Remainder

$$\text{➤ } (+7) \div (+2) = +3 \quad \text{Remainder} = +1$$

$$7 = 3 \times 2 + (+1) = 6 + 1$$

$$\text{➤ } (-7) \div (+2) = -3 \quad \text{Remainder} = -1$$

$$-7 = -3 \times 2 + (-1) = -6 - 1;$$

$$-7 = -4 \times 2 + (+1) = -8 + 1 \quad (\text{这个也满足公式})?$$

(如果余数不与被除数符号一致, 结果的绝对值为4), 会产生商的绝对值会因为被除数和除数的符号不同而得到不同结果, 保持被除数和余数的符号必须相同可避免此

$$\text{➤ } (+7) \div (-2) = -3 \quad \text{Remainder} = +1,$$

$$7 = -3 \times (-2) + (+1) = 6 + 1$$


$$\text{➤ } (-7) \div (-2) = +3 \quad \text{Remainder} = -1$$

$$\text{➤ } -7 = 3 \times (-2) + (-1) = -6 - 1$$

❖ 被除数 = 商 × 除数 + 余数

❖ 如果操作数的符号不一致, 商为负,

❖ 且被除数和余数的符号必须相同

 

# ❖ MIPS中的除法

## 符号数除法指令

- `div $s2, $s3`
- ❖ `# Lo = $s2 / %s3; 商`
- ❖ `# Hi = $s2 % $s3; 余数`


## 无符号数除法指令

- `divu $s2, $s3`
- ❖ `# Lo = $s2 / %s3; 商`
- ❖ `# Hi = $s2 % $s3; 余数`
 
## 取除法运算结果指令

- ❖ `mflo $s1 # $s1 = Lo`
- ❖ `mfhi $s1 # $s1 = Hi`

No overflow or  
divide-by-0 checking  
Software must  
perform checks if  
required





# 联系方式

## □ Acknowledgements:

## □ This slides contains materials from following lectures:

- Computer Architecture (ETH, NUDT, USTC)

## □ Research Area:

- 计算机视觉与机器人应用计算加速,
- 人工智能和深度学习芯片及智能计算机

## □ Contact:

- 中山大学计算机学院
- 管理学院D101 (图书馆右侧)
- 机器人与智能计算实验室
- [cheng83@mail.sysu.edu.cn](mailto:cheng83@mail.sysu.edu.cn)

